

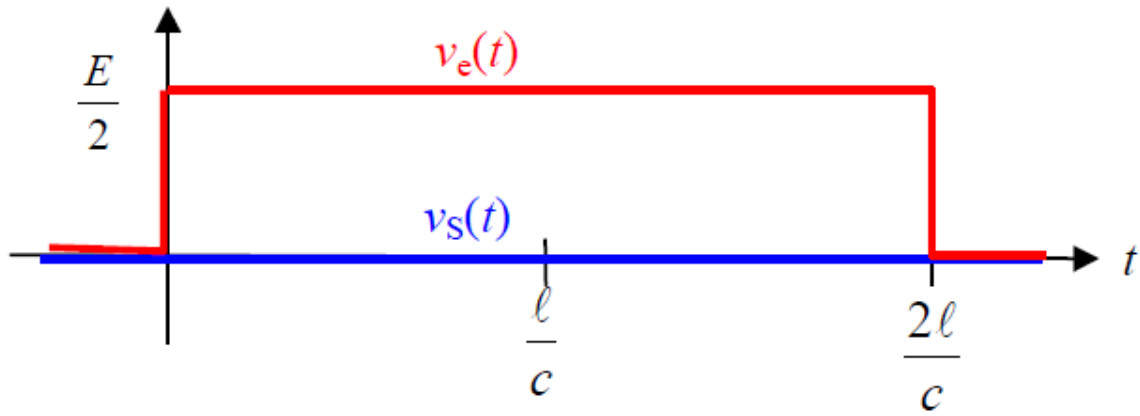


# I. Echelon +E



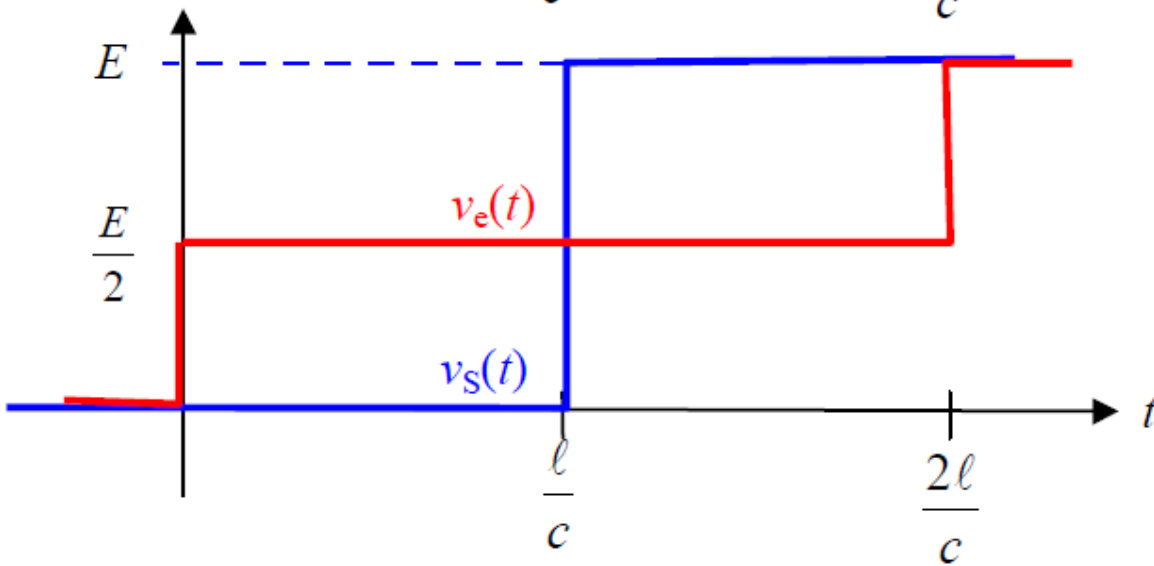


$R_U = 0$

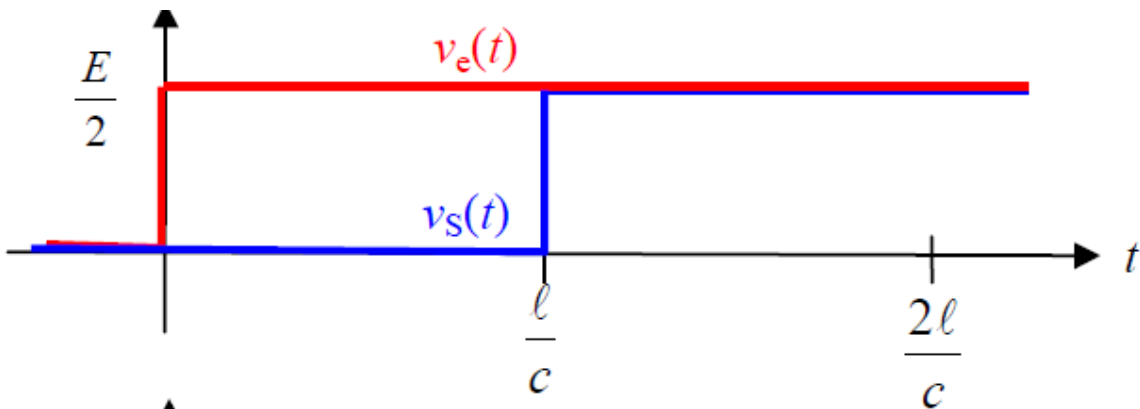

$R_U = R_C$  ; puis  $R_U$  infini

## II. Echelon -E

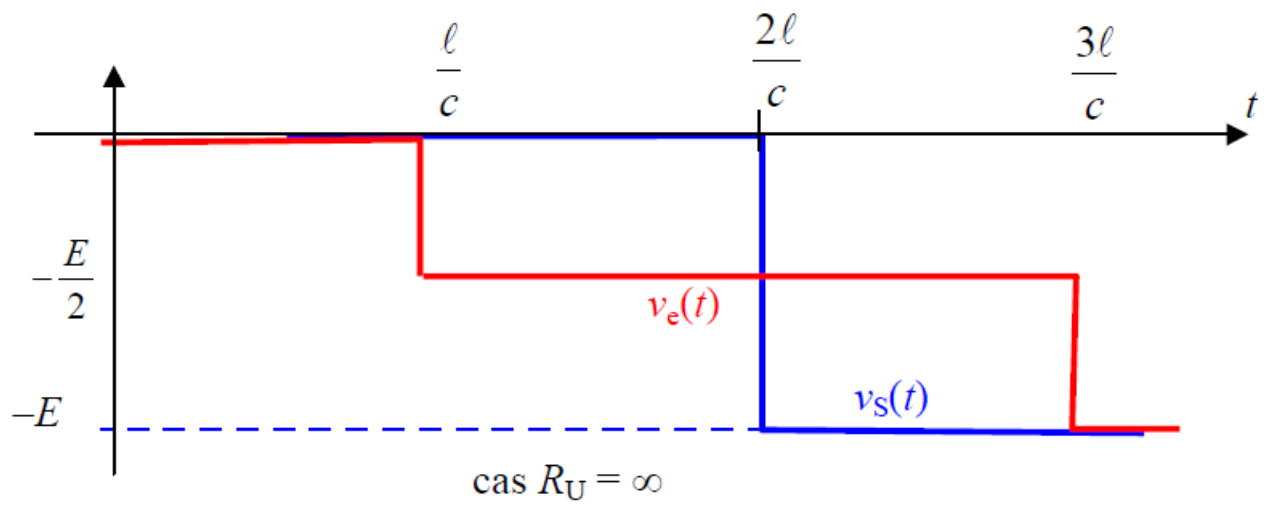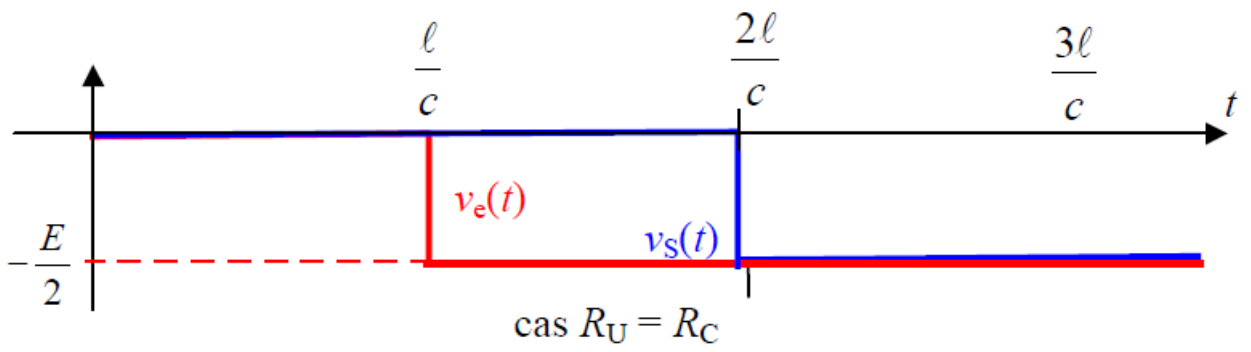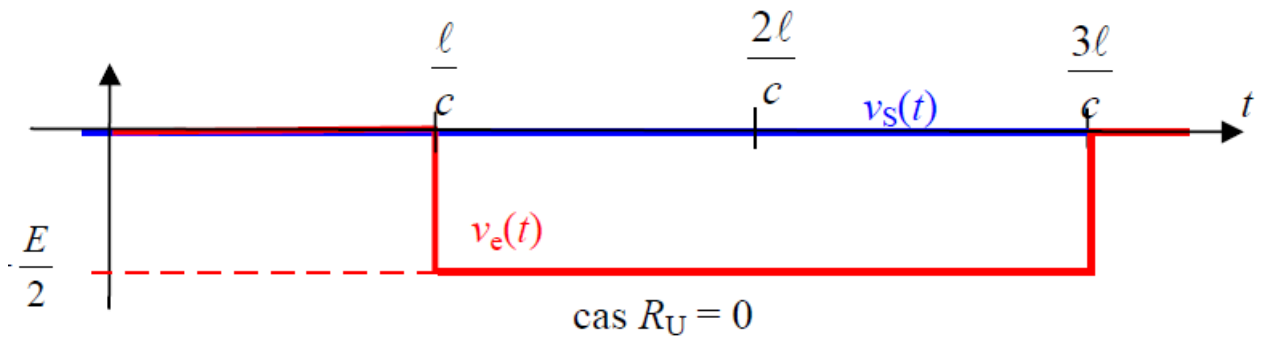

### III. Superposition des deux échelons : impulsion

