

FIGURE 3 – Cellule  $R'C'V_0$

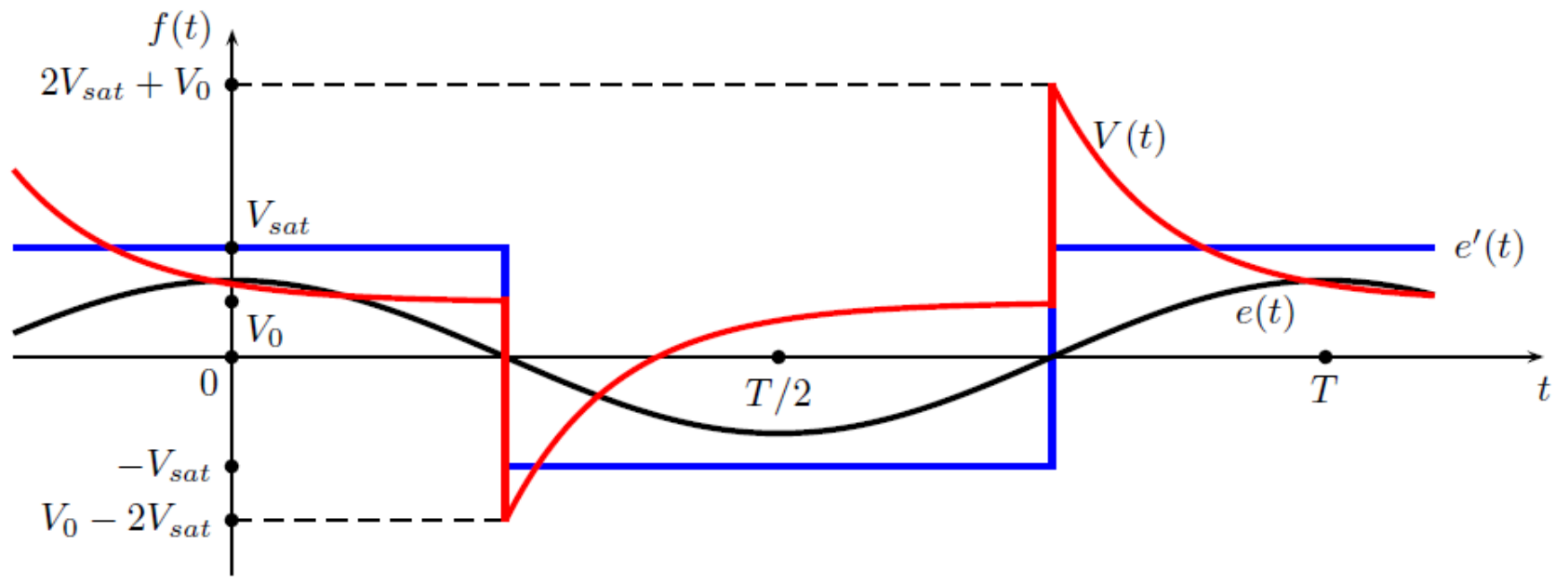


FIGURE 4 – Module d'entrée du fréquencesmètre

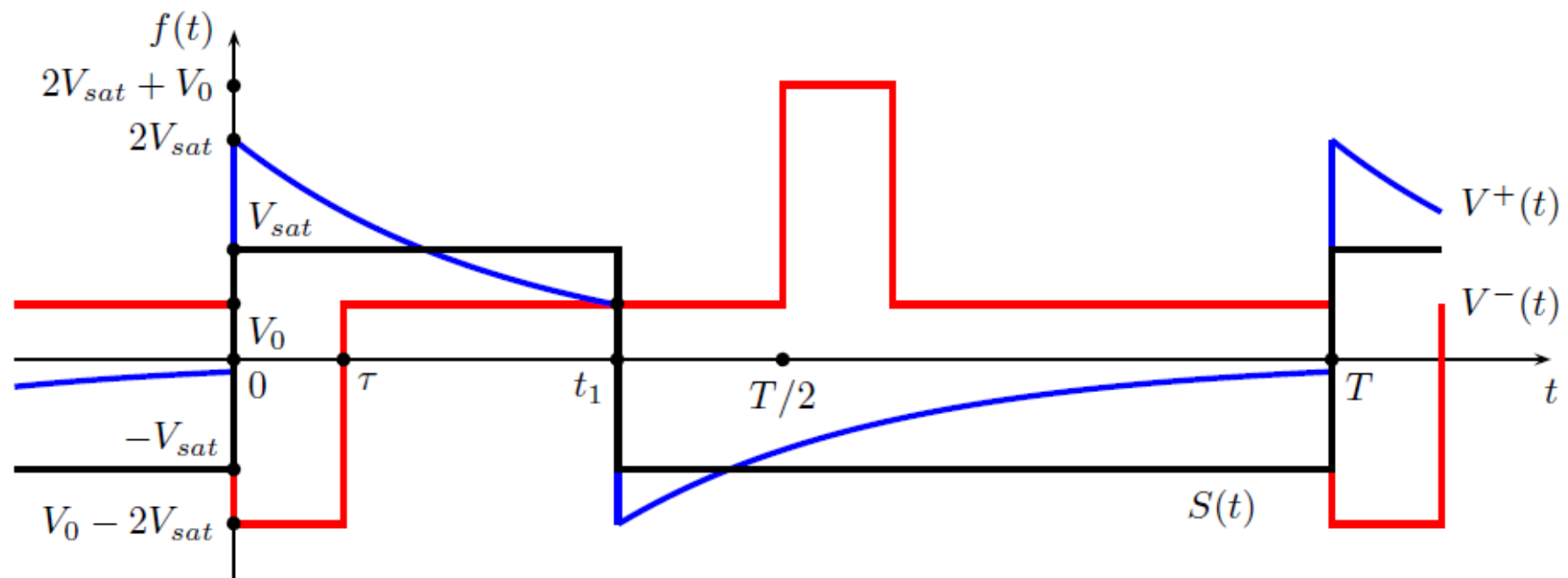


FIGURE 5 – Module de sortie du fréquencemètre

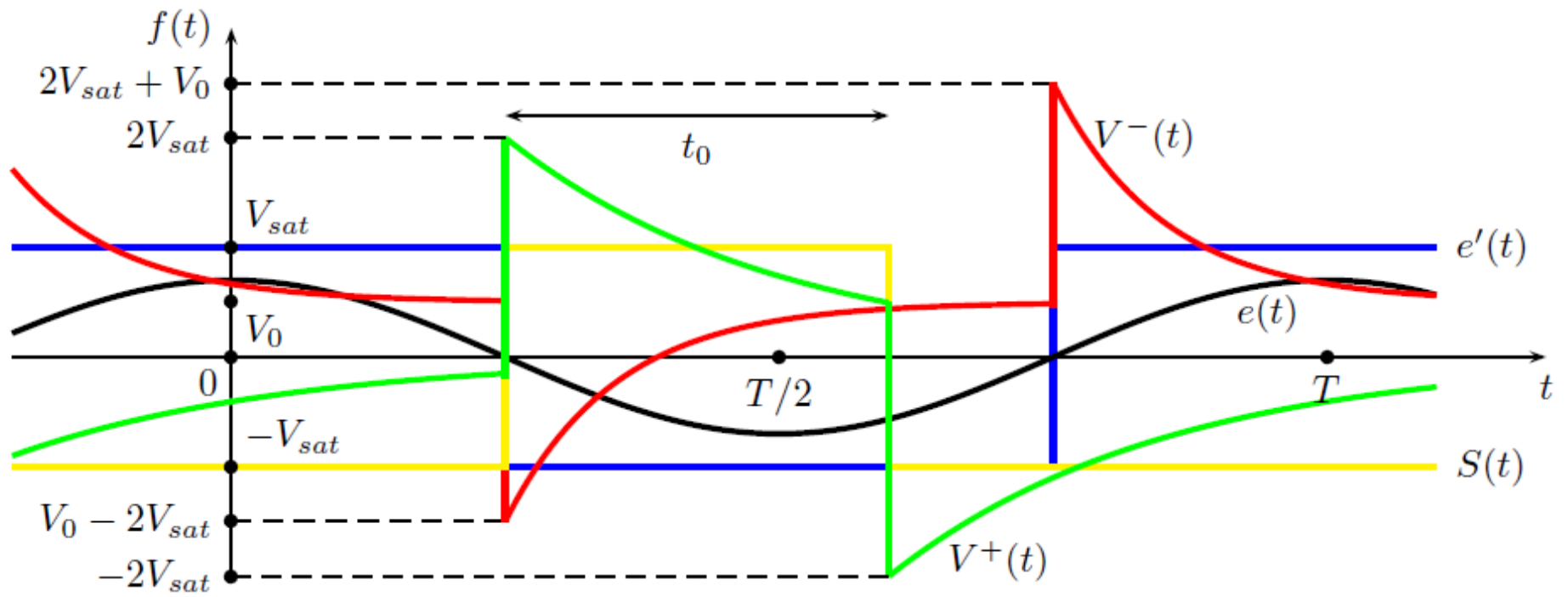


FIGURE 6 – Fréquence-mètre analogique